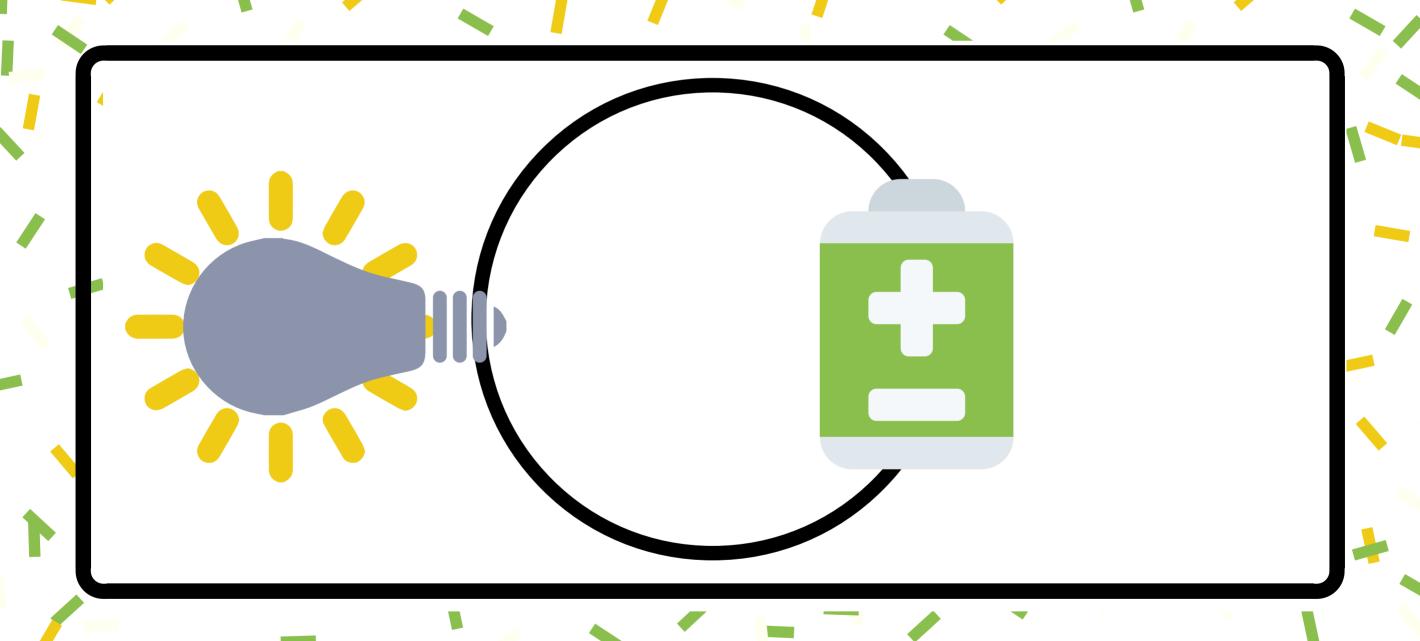


Elektrischer Strom fließt nur in einem geschlossenen Stromkreis









Ein **Stromkreis** entsteht, sobald eine **Spannungsquelle** mit einem **Verbraucher** durch eine elektrische **Leitung** verbunden wird.